PIR 센서: 인체 감지


김 동 훈


시작

• 강의 소개

- 이번 원격 강의에서는 인체의 움직임을 감지하기 위한 적외선 센서의 이론 및 동작원리를 강의합니다.
- PIR 센서는 산업현장에서 광범위하게 사용되는 수동형 적외선 센서로 이의 원리와 동작 방법을 익히는 것이 중요합니다.
- 실습 프로그램은 **코드 리딩**을 통해 프로그램의 흐름과 동작을 이해 할 수 있 습니다.
- 실습 프로그램은 다음과 같이 진행하기 바랍니다.
 - 먼저 실습에서 주어진 문제를 읽고 이해하시기 바랍니다.
 - 실습코드를 공개 했으니 코드 리딩을 통해 프로그램의 흐름을 파악하시기 바랍니다.
 - 실습 코드의 흐름이 파악되면 그 동작을 이해 할 수 있습니다.
 - 이러한 과정은 프로그램 개발과정의 일부분이니 익숙해 지시는 것이 필요합니다.
 - 실습이 가능해지면 실습을 통해서 동작을 확인할 예정이니 큰 부담 갖지 말고 진행하시기 바랍니다.
 - 코드 리딩에 필요한 주석은 프로그램에 달려 있으니 꼼꼼히 확인하시기 바랍니다.

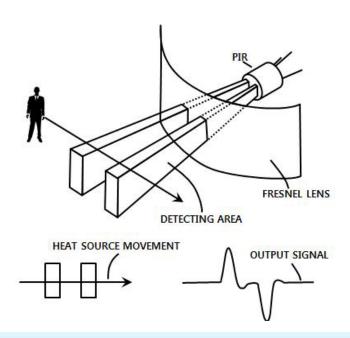- PIR (Passive InfraRed) 센서 란?
 - 수동형 적외선 센서
 - 인체에서 방출하는 온도 에너지의 변화를 검출하여 인체를 감지
 - 인체의 표면온도는 일반적으로 20~35 ℃ 정도 유지
 - 10um정도의 파장대를 갖는 적외선 방출
 - Pyroelectric원리를 사용 적외선의 변화량을 감지




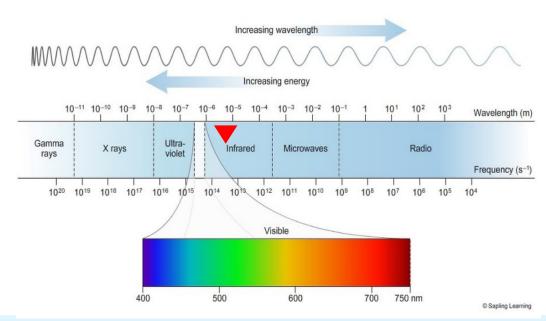


- Pyroelectric 효과
 - 초전 효과를 의미
 - 열을 의미하는 pyro와 전기를 의미하는 electricity가 합성된 것
 - 강유전체 전기현상 중 하나
 - 물질의 온도가 변하면 유전체의 표면전하가 변화는 현상
 - 표면전하가 변화하면 전기적 신호 (전류) 생성

Pyro Electricity = pyroelectric 효과 열 전기

• Pyroelectric 효과

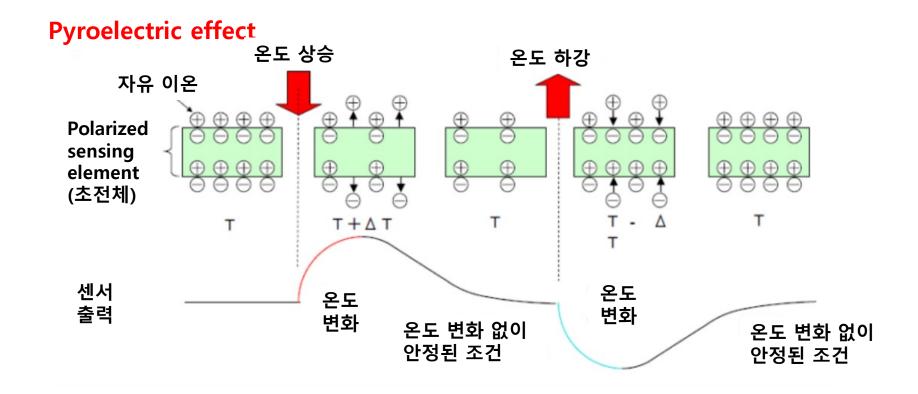


• PIR 센서 구조

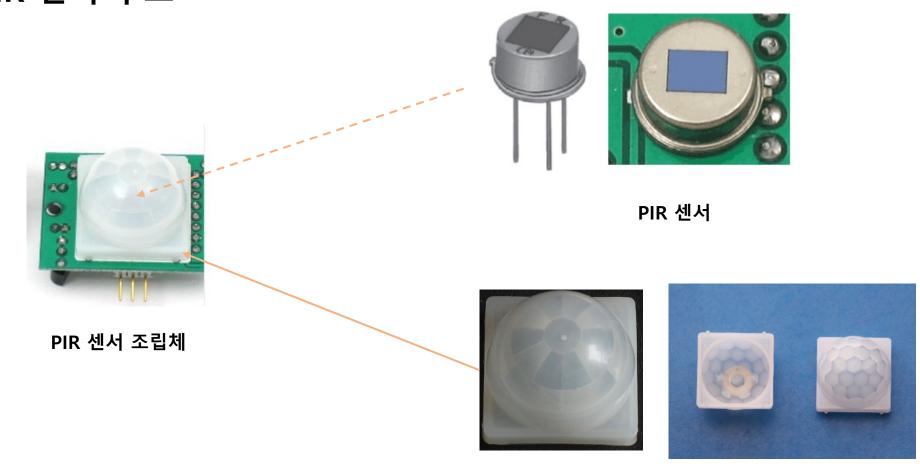

Fresnel 렌즈

• PIR 센서 구조

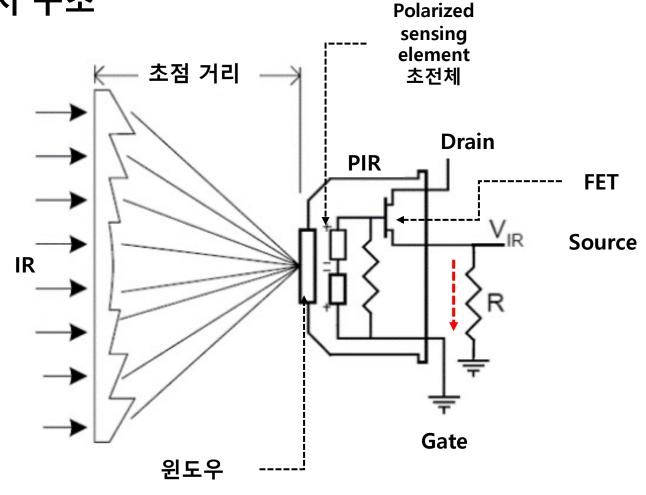

- Fresnel 렌즈: 적외선을 집광하여 센서의 감도를 상승 시킴
- 윈도우: 필요 없는 파장대의 빛을 제거하는 IR 필터의 역할을 수행
- FET: 초전체의 전압변화 (Vgs)에 따라 Drain과 Source 사이의 전 류 제어
 - → 센싱 저항 R에 의해 전류 → 전압 변환


Fresnel 렌즈

• Fresnel 렌즈


- 프랑스 과학자인 Auguistin-Jean Fresnel 고안
- 등대에 사용되는 대형 볼록 렌즈를 저렴하게 만들기 위해서 제안
 - 크기가 커지더라도 두께가 두꺼워 지지 않아 얇고 가벼운 장점
 - 작은 볼록렌즈들을 원심 축을 따라 평면에 배치한 것과 같은 효과




Auguistin-Jean Fresnel

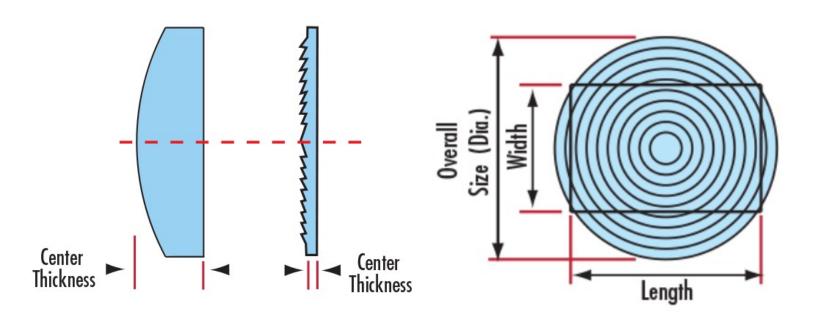



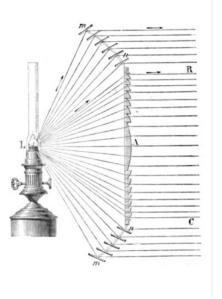


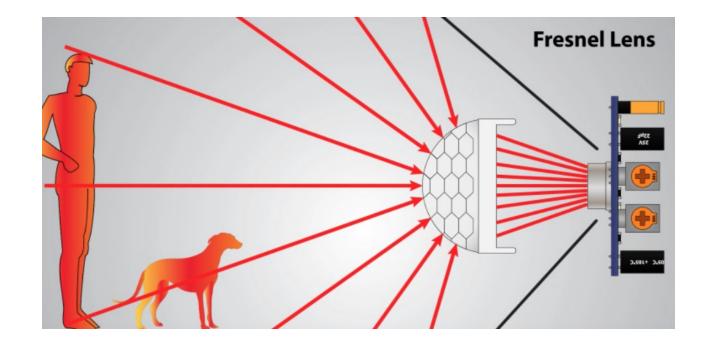
- Fresnel 렌즈
 - 인체에서 방출되는 적외선 파장의 빛을 효과적으로 모으기 위해 사용
 - 감지 거리 확대와 감지 감도의 증대를 위해서 사용
 - 여러 방향에서 들어오는 적외선을 한곳으로 모으는 기능을 수행



• Fresnel 렌즈




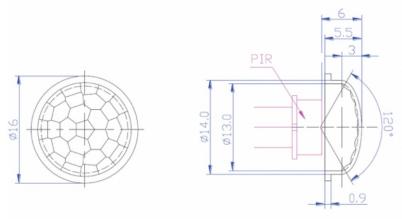

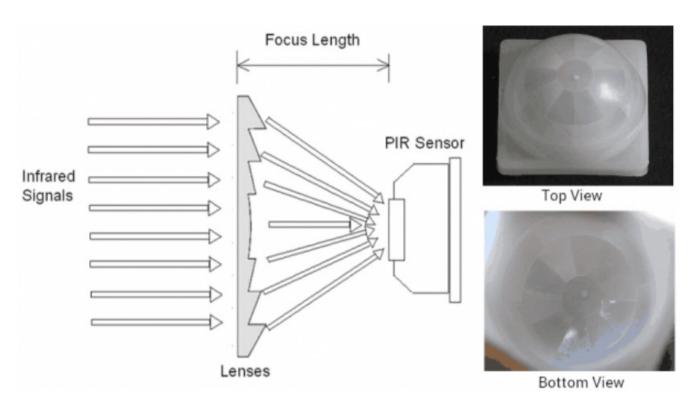

- PIR 센서 의 종류
 - 초전체의 구성으로 분류
 - Single element
 - 초전체가 하나로 구성
 - 비 접촉 온도계 또는 Gas 분석기에 응용
 - Dual element
 - 초전체가 두개로 구성되고 일반적인 PIR 센서를 의미
 - 인체 감지 센서
 - Multi element
 - 초전체가 여러 개로 구성
 - 특수한 용도의 화학 검출 경보기 및 화재 감시 센서로 사용

- PIR 센서
 - 인체 감지용 센서

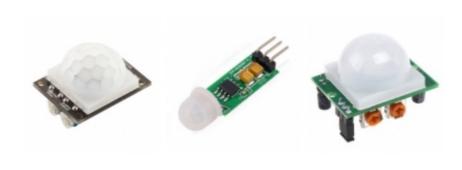

소형 PIR 센서





다양한 PIR 센서


- PIR 센서
 - RE200B 센서
 - 실습에서 사용할 PIR 센서






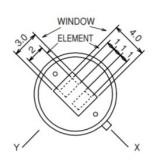

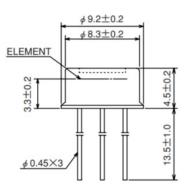

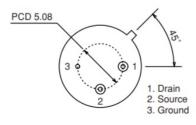

Dual 센서

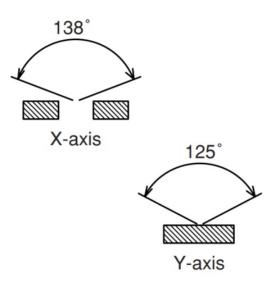

시야 각


□定格 Ratings (25℃)

PIR 센서


| 素子タイプ Element Type | 補償型シングル Compensated Single | デュアル Dual | クワッド Quad | 無方向性 デュアル Omni-Directional quad | 汎用型 デュアル General Purpose Dual | 高感度4エレメント デュアル High Sensitivity 4 element Dual |
|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|---|
| 項目 Parameters | SSAC10-11 | SDA02-54 | REP05B | RE46B | RE200B | RE431B |
| 受光面積(mm) Sensitive Area | φ 1.75 | 2×1 2 elements | 1.375 × 1 4 elements | 1 × 1 4 elements | 2×1 2 elements | 1 × 1 4 elements |
| 応答波長範囲(µm) Spectral Response | 7~14 | 7~14 | 5~14 | 5~14 | 5~14 | 5~14 |
| 信号出力(mVp-p) Signal Output | 2900 | 3200 | 3600 | 5500 | 3900 | 7300 |
| 感 度(V/W) Sensitibity 420K,1Hz | 2400 | 3400 | 3900 | 4860 | 3300 | 6450 |
| 比検出率(D*) (cmHz ^{1/2} /W) Detectivity (420K,1Hz,1Hz) | 1.7×10 ⁸ | 1.4×10^8 | 1.2 ×10 ⁸ | 1.7×10 ⁸ | 1.5×10 ⁸ | 1.7×10 ⁸ |
| 等価維音入力(W) NEP (420K,1Hz,1Hz) | 8.9×10 ⁻¹⁰ | 1.0 ×10 ⁻⁹ | 1.0 ×10 ⁻⁹ | 8.5 ×10 ⁻¹⁰ | 9.6×10^{-10} | 7.9×10 ⁻¹⁰ |
| 雑音出力(mVp-p) Noise | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | 130 |
| オフセット電圧 (V) Offset Voltage | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 供給電圧 (V) Supply Voltage | 2.2~15 | 2.2~15 | 2.2~15 | 2.2~15 | 2.2~15 | 2.2 ~15 |
| 使用温度範囲 (℃) Operating Temp. | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
| 保存温度範囲(℃) Storage Temp. | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 |

- PIR 검출 회로
 - PIR 센서의 출력전류를 전기적 신호로 변환하기 위한 회로
 - 전원 회로
 - PIR 센서에 전원을 공급하기 위한 회로
 - Bypass capacitor: 전원 노이즈 저감
 - 직렬 저항: 사용 전류 제한
 - 전류-전압 변환 회로 (I-V converting circuit)
 - PIR 센서의 전류 출력을 전압으로 변환하는 회로
 - 센서 출력 단자인 Source와 접지사이에 Rsense 저항을 연결하여 전류를 전압으로 변환
 - 증폭기 회로 (amplifier circuit)
 - 전압으로 변환된 PIR 센서 신호를 증폭 시키고 필터링하는 기능 수행
 - OP-amp low pass filter로 구성
 - 비교기 회로 (comparator circuit)
 - 증폭기 회로의 아날로그 출력 신호를 디지털 신호로 변환
 - +3.3V 디지털 신호로 변환

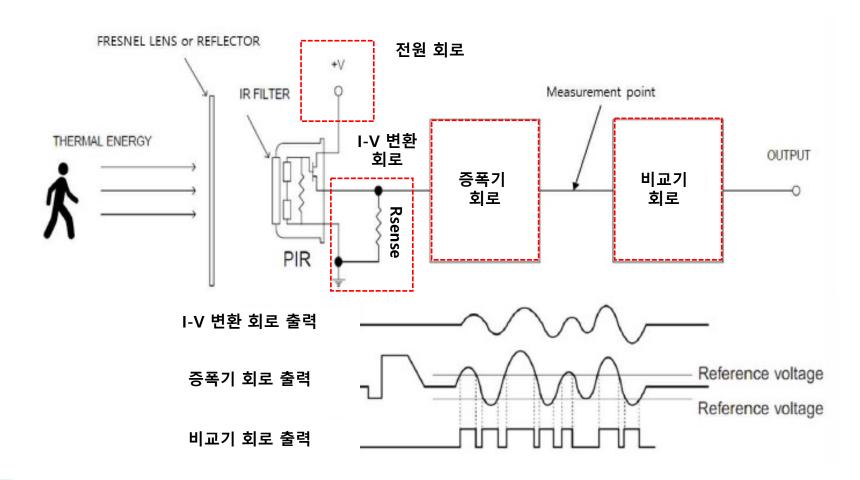- PIR 검출 회로
 - PIR 센서의 신호를 검출하기 위한 회로가 필요




- PIR 검출 회로
 - Datasheet상의 응용 회로

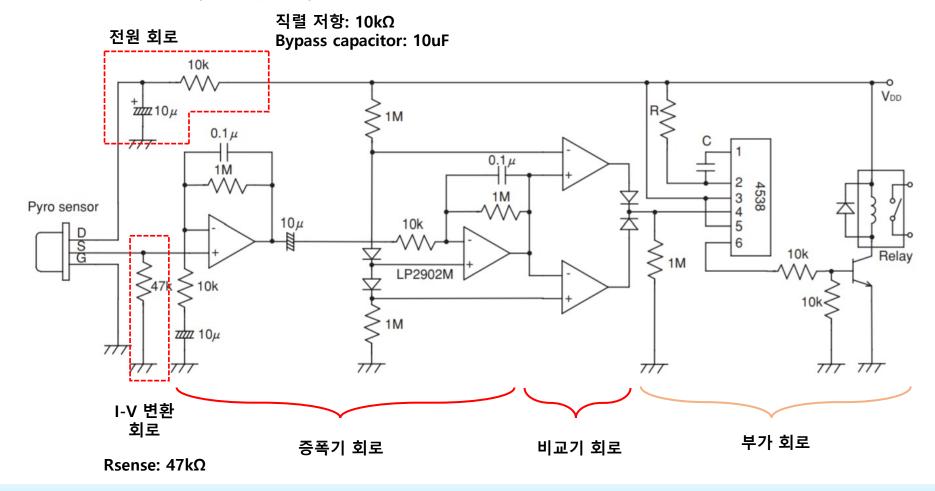

• PIR 센서 실습 회로


직렬 저항: 4.7kΩ Bypass capacitor: 10uF

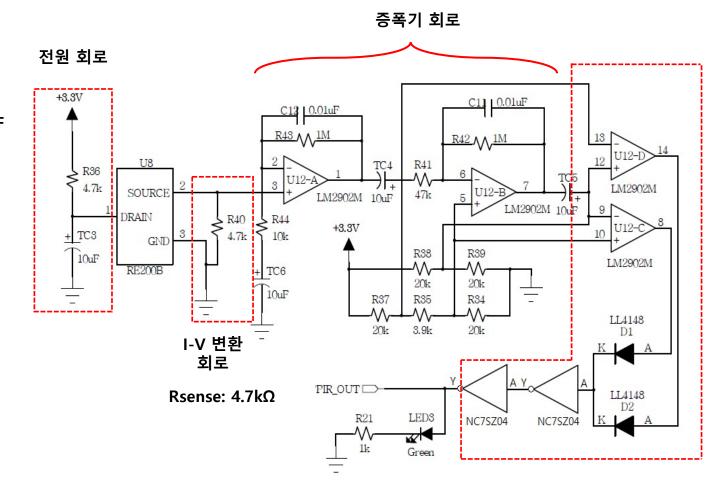

비교기 회로

• Raspberry Pi GPIO 연결

| BCM (Raspberry Pi) | wPi (Wiring Pi) | PIR 모듈 핀 번호 |
|--------------------|-----------------|-------------|
| GPIO_27 | 2 | OUT |

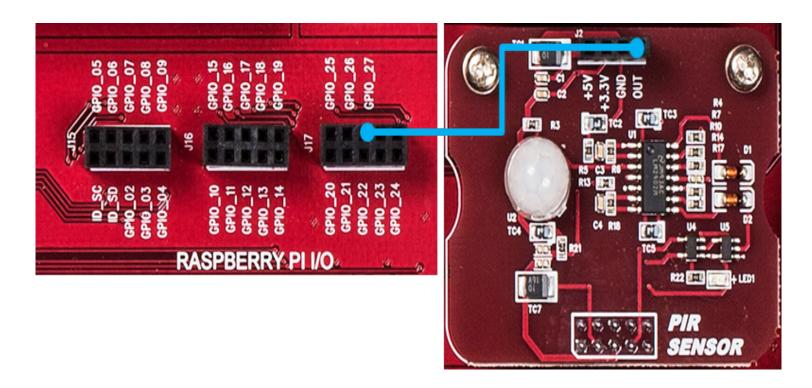

• 실습 1

- PIR 센서 신호로 부터 사람의 움직임을 감지하여 상태 메시지 출력
 - PIR 모듈의 OUT 신호는 PIR 센서 실습 회로의 PIR_OUT 신호와 동일
 - 이 신호는 신체 움직임에 의해 센서에 온도변화가 감지 될 때 HIGH 상태가 됨
 - PIR_OUT 신호에 따라 상태 메시지를 PC 모니터에 출력하는 프로그램 작성
 - 상태 메시지의 표시 간격은 0.5초로 설정
 - 상태 메시지는 아래의 표를 참고
 - PIR_OUT 신호를 Raspberry Pi가 읽어 오기 위해서는
 - GPIO_27 번 핀을 pinMode()함수를 사용 하여 INPUT으로 설정 pinMode(2, INPUT);
 - 데이터를 읽을 때는 digitalRead()함수를 사용하여 읽어 옮 pir_val = digitalRead(2);

| PIR_OUT 신호 | 상태 메시지 |
|------------|-------------|
| HIGH | 신체 움직임 감지!! |
| LOW | 신체 움직임 없음!! |

- 실습 1
 - 출력 확인


<출력>

신체 움직임 감지!! 신체 움직임 없음!! 신체 움직임 없음!!

PIR 센서 출력= HIGH

PIR 센서 출력= LOW

• 실습 1

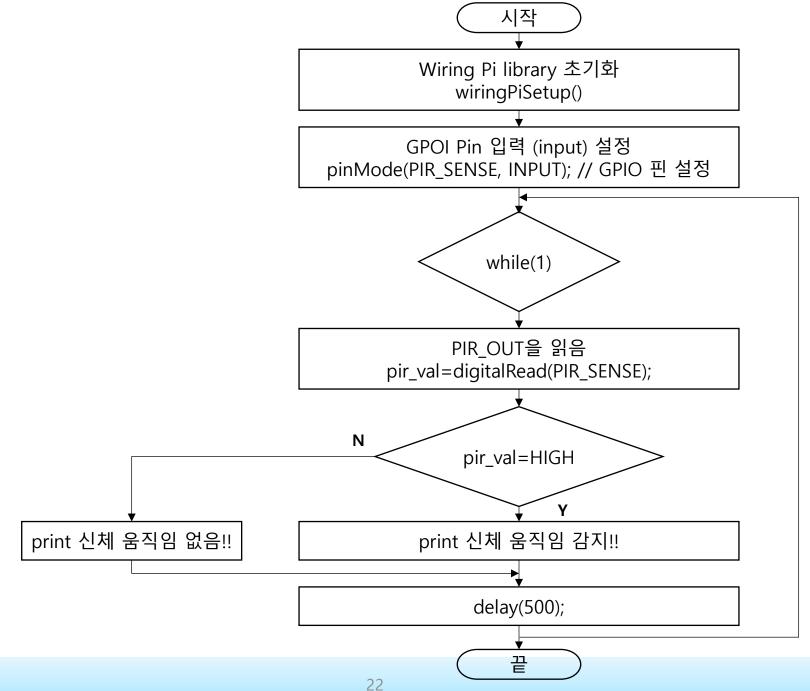

• 실습 1

```
<파일명>
PIR_sensor.c
<Compile 명령>
gcc PIR_sensor.c -o PIR_sensor -lwiringPi
<실행>
./PIR_sensor
```

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#define PIR_SENSE 2
int main(void)
            int pir_val,i;
            if(wiringPiSetup()==-1)
              return -1;
            pinMode(PIR_SENSE,INPUT);
            while(1)
                         pir_val = digitalRead(PIR_SENSE);
                         if(pir_val == HIGH)
                                      printf("신체 움직임 감지!!\n");
                         else
                                     printf("신체 움직임 없음!!\n");
                         delay(500);
            return 0;
```

- 실습 1
 - 출력 확인

<출력>

신체 움직임 감지!! 신체 움직임 없음!! 신체 움직임 없음!!

PIR 센서 출력= HIGH

PIR 센서 출력= LOW

• 실습 2

- PIR 센서 신호로 부터 사람의 움직임을 감지
 - PIR 모듈의 OUT 신호는 PIR 센서 실습 회로의 PIR_OUT 신호와 동일
 - 이 신호는 신체 움직임에 의해 센서에 온도변화가 감지 될 때 HIGH 상태가 됨
 - PIR_OUT 신호에 따라 LED_RED를 on/off 하는 프로그램 작성
 - 아래의 LED_RED 상태 표와 같이 PIR_OUT 신호에 따라 반응하는 프로그램 작성
 - PIR_OUT 신호를 Raspberry Pi가 읽어 오기 위해서는
 - GPIO_27 번 핀을 pinMode()함수를 사용 하여 INPUT으로 설정 pinMode(2, INPUT);
 - 데이터를 읽을 때는 digitalRead()함수를 사용하여 읽어 옮 pir_val = digitalRead(2);

| PIR_OUT 신호 | LED_RED 상태 |
|------------|--------------|
| HIGH | on 100 msec |
| LOW | off 100 msec |


• 실습 2

- GPIO를 위한 선 연결은 아래의 표를 참고하여 연결 할 수 있음
 - wPi는 Wiring Pi를 사용하여 해당 GPIO에 접근 할 때 필요한 번호

| BCM (Raspberry Pi) | wPi (Wiring Pi) | PIR 모듈 핀 번호 |
|--------------------|-----------------|-------------|
| GPIO_27 | 2 | OUT |

| BCM (Raspberry Pi) | wPi (Wiring Pi) | LED 모듈 핀 정보 |
|--------------------|-----------------|-------------|
| GPIO_4 | 7 | LED_RED |

• 실습 2

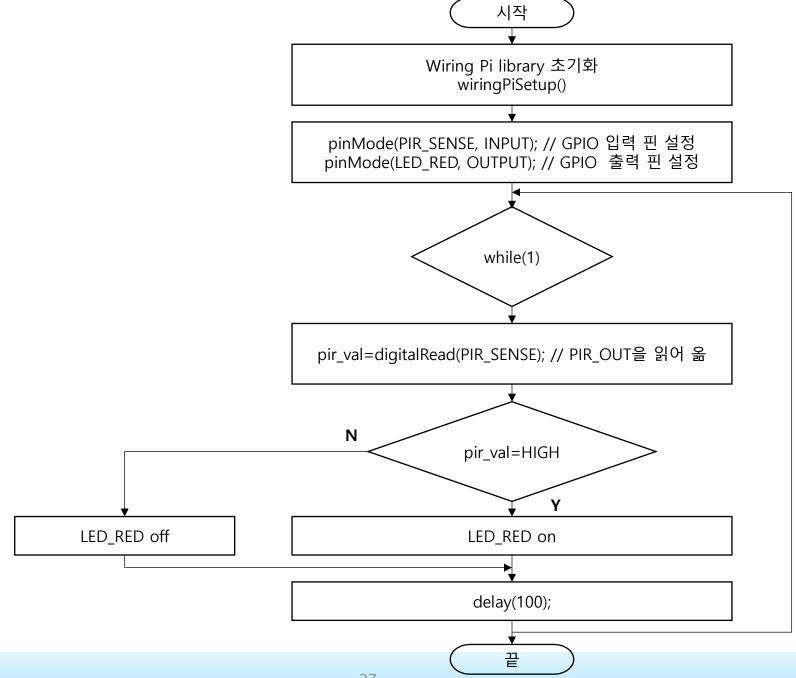

• 실습 2


```
<파일명>
PIR_sensor2.c
<Compile 명령>
gcc PIR_sensor2.c -o PIR_sensor2 -lwiringPi
<실행>
./PIR_sensor2
```

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#define PIR_SENSE 2
                                          //GPIO 27
                                                        PIR_OUT
#define LED_RED 7
                                          //GPIO 4
                                                        LED_RED
int main(void)
              int pir_val,i;
              if(wiringPiSetup()==-1)
                   return -1;
              pinMode(LED_RED,OUTPUT); // LED_RED GPIO 핀설정
                                         // PIR_OUT GPIO 핀설정
              pinMode(PIR_SENSE,INPUT);
                                         // GPIO LED_RED 핀에 '0'을 씀
              digitalWrite(LED_RED,LOW);
              while(1)
                            pir_val = digitalRead(PIR_SENSE);
                            if(pir_val == HIGH)
                                          printf("신체 움직임 감지!!\n");
                                          digitalWrite(LED_RED,HIGH); // GPIO LED_RED 핀에 '1'을
                            else
                                          printf("신체 움직임 없음!!\n");
                                          digitalWrite(LED_RED,LOW); // GPIO LED_RED 핀에 '0'을 씀
                            delay(100);
              return 0;
```

참고 사항


• 수업 전 확인사항

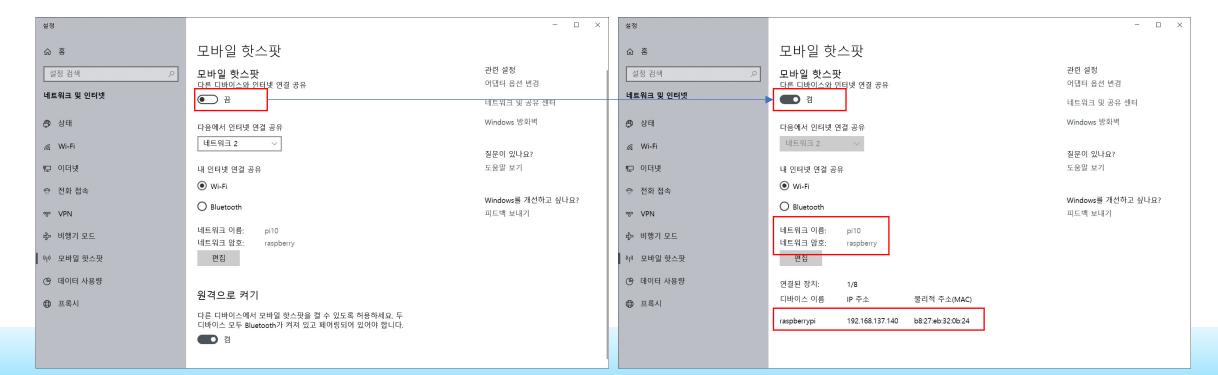- 무선랜 카드를 PC에 설치 및 SD card를 Raspberry Pi에 삽입
- PC의 모바일 핫스팟을 **켬**으로 설정
 - Raspberry Pi의 전원을 켬
- 네트워크 이름 및 네트워크 암호 설정 확인
- 연결된 장치의 IP 주소 확인



참고 사항

• Raspberry Pi 끌 때

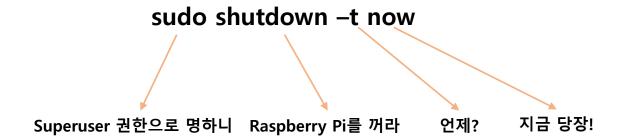

References

• 참고 자료

- [1] https://hackaday.com/2012/09/12/64-rasberry-pis-turned-into-a-supercomputer/
- [2] https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%9D%BC%EC%A6%88%EB%B2%A0%EB%A6%AC_%ED%8C%8C%EC%9D%B4
- [3] https://www.raspberrypi.org/
- [4] https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/